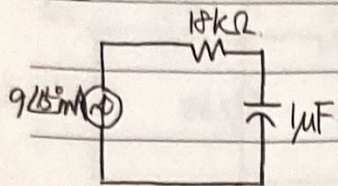


⑪-11.  $I = 9 \angle 15^\circ \text{ mA}$  ( $45 \text{ rad/s}$ ),  $R = 18 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 1 \mu\text{F}$ .



$$Z_{eq} = R + X_C$$

$$18 \text{ k}\Omega \rightarrow 18 \text{ k}\Omega, \quad 1 \mu\text{F} \rightarrow X_C = \frac{1}{j\omega C} = -22.22 \text{ k}\Omega$$

$$\therefore Z_{eq} = 18 \text{ k} - j22.22 \text{ k}$$

$$= 28.6 \text{ k} \angle -51^\circ \Omega$$

$$\Rightarrow V_{eq} = Z_{eq} I = (28.6 \text{ k} \angle -51^\circ)(9 \text{ mA} \angle 15^\circ) = 257.4 \angle -36^\circ \text{ V}$$

(a) 순간전력

$$p(t) = i(t)v(t) = (257.4 \cos(45t - 36^\circ)) \times (9 \times 10^{-3} \cos(45t + 15^\circ))$$

$$= 2.316 \cos(45t - 36^\circ) \cos(45t + 15^\circ)$$

$$\cos A \cos B = \frac{\cos(A+B) + \cos(A-B)}{2}$$

$$= 2.316 \left( \frac{\cos(90t - 21^\circ) + \cos(-51^\circ)}{2} \right)$$

$$= 2.316 \left( \frac{\cos(90t - 21^\circ) + 0.6294}{2} \right)$$

$$= [1.16 \cos(90t - 21^\circ) + 0.73] \text{ W}$$

(b) 평균전력


$$P = \frac{1}{2} V_m I_m \cos(\theta - \phi)$$

$$= \frac{1}{2} (257.4) (9 \times 10^{-3}) \cos(-36^\circ - 15^\circ)$$

$$= 0.73 \text{ W}$$



11-15

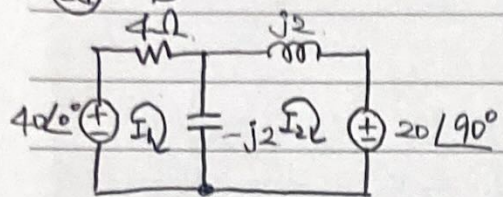

각 소자에 대한 평균 전력

먼저, 2개의 리액티브 소자들에 흡수되는 평균 전력은 0이다.

(인덕터, 캐패시터)

$$P_L = 0W, P_C = 0W$$

KVL에 의해,

$$\text{Loop ①} : -40\angle 0^\circ + 4I_1 - j2(I_1 - I_2) = 0$$

$$(4 - j2)I_1 + j2I_2 = 40\angle 0^\circ = 40$$

$$\text{Loop ②} : -j2(I_2 - I_1) + j2I_2 + 20\angle 90^\circ = 0$$

$$j2I_1 = -20\angle 90^\circ = -20j$$

$$\therefore I_1 = \frac{-20j}{j2} = 10$$

$$\text{대입} \rightarrow 40 - j20 + j2I_2 = 40$$

$$j2I_2 = j20 \quad I_2 = \frac{j20 \times j2}{j2j2} = \frac{-40}{-4} = 10$$

$$\therefore I_1 = 10\angle 0^\circ, I_2 = 10\angle 0^\circ$$

$$P_{4\Omega} = \frac{1}{2} I_m^2 R = \frac{1}{2} (10)^2 4 = 200W \quad P_{4\Omega} = 200W \quad (\text{공부})$$

<능동부규약>

$$P_{\text{left}} = \frac{1}{2} (40)(10) \cos(0^\circ - 0^\circ) = 200W$$


$$P_{\text{left}} = 200W \quad (\text{공부})$$

<수동부규약>

$$P_{\text{right}} = \frac{1}{2} (20)(10) \cos(90^\circ - 0^\circ) = 0$$

$$P_{\text{right}} = 0W$$



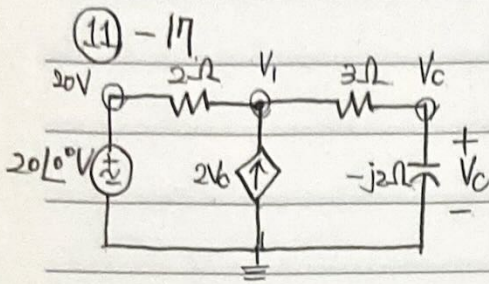

KCL을 이용하면,

$$\frac{20 - V_1}{2} + 2V_c = \frac{V_1 - V_c}{3} \quad 60 - 3V_1 + 12V_c = 2V_1 - 2V_c$$

$$5V_1 - 14V_c = 60 \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\frac{V_1 - V_c}{3} = \frac{V_c}{-j2}$$

$$-V_1 - V_c = \frac{3V_c \times (j2)}{-j2}$$

$$2V_1 - 2V_c - 3jV_c = 0$$

$$2V_1 - (2 + 3j)V_c = 0 \quad \dots \textcircled{2}$$

①, ② 연립

$$10V_1 - 28V_c = 120$$

$$10V_1 - (10 + 15j)V_c = 0$$

$$(-18 + 15j)V_c = 120, \quad \begin{cases} V_c = \frac{120}{(-18 + 15j)} = 5.122 \angle -140.2^\circ \\ V_a = 9.223 \angle 83.8^\circ \end{cases}$$

$$P_{2V_c} = -\frac{1}{2}(9.223)(2 \times 5.122) \cos(-83.8^\circ + 140.2^\circ) = -26.22W$$

$$\boxed{26.22W} \quad \text{공급}$$