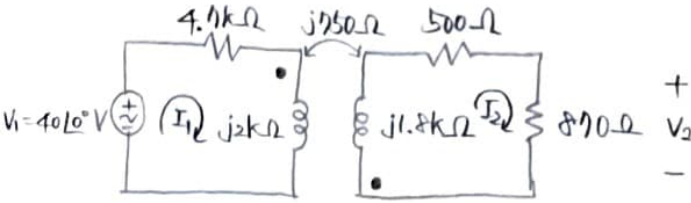


회로이론 2 HW6

12. Find $I_1, I_2, \frac{V_2}{V_1}, \frac{I_2}{I_1}$



매쉬 분석법을 사용해 식을 세우면,

$$(4.7k + j2k)I_1 + j1750 I_2 = 40 \angle 0^\circ \quad \text{--- ①}$$

$$(500 + 870 + j1.8k)I_2 + j1750 I_1 = 0 \quad \text{--- ②}$$

크래머 공식에 따라,


$$I_1 = \frac{\begin{vmatrix} 40 & j1750 \\ 0 & 1370 + j1800 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4700 + j2000 & j1750 \\ j1750 & 1370 + j1800 \end{vmatrix}} = 1.73 \angle -20.38^\circ \text{ mA}$$

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 4700 + j2000 & 40 \\ j1750 & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 4700 + j2000 & j1750 \\ j1750 & 1370 + j1800 \end{vmatrix}} = 2.56 \angle -163.1^\circ \text{ mA}$$

$$\therefore \frac{I_2}{I_1} = 0.33 \angle -142.72^\circ$$

또한 $870 I_2 = V_2$ 이므로
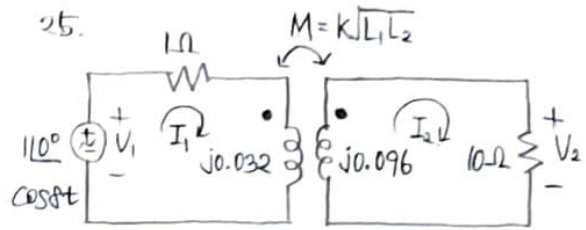
$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{870 I_2}{40 \angle 0^\circ} = 0.056 \angle -163.1^\circ$$



(a) 매쉬 분석법을 사용해 식을 세우면,

$$(1 + j0.032)I_1 - M I_2 = 110^\circ \quad \text{--- ①}$$

$$(10 + j0.096)I_2 - M I_1 = 0 \quad \text{--- ②}$$


크래머 공식에 따라,

$$I_2 = \frac{\begin{vmatrix} 110 & 1 \\ -M & 0 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 + j0.032 & -M \\ -M & 10 + j0.096 \end{vmatrix}} = \frac{M}{10 + j0.42 - M^2}$$


$$M = k\sqrt{L_1 L_2} = k(6.93 \times 10^{-3}) \text{ H} \rightarrow jk0.055$$

$$V_2 = 10 I_2 = \frac{jk0.055}{10 + j0.42 + k^2 0.055^2} \times 110$$


(b) V_2 의 크기

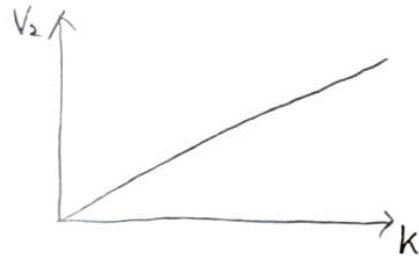

V_2 의 위상각

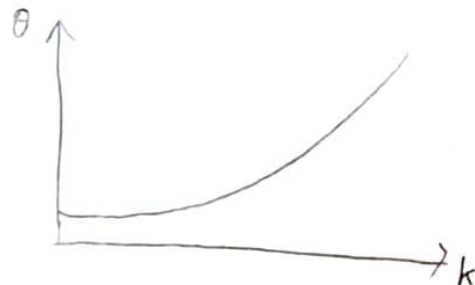

39.

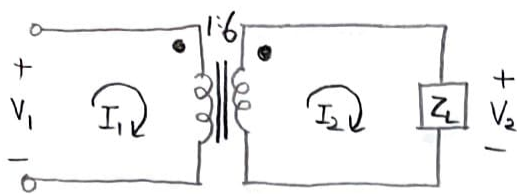

(a) $V_1 = 4 \angle 32^\circ \text{ V}$, $Z_L = 1 - j \Omega$

ideal transformer ok, $Z_{in} = \frac{Z_L}{a^2}$

$$Z_{in} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{Z_L}{a^2}$$

$$\therefore I_1 = \frac{V_1 \times a^2}{Z_L} = \frac{144 \angle 32^\circ}{1 - j} = 101.82 \angle 111^\circ \text{ A}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{a} \text{ ok,}$$

$$I_2 = \frac{I_1}{a} = \frac{101.82 \angle 111^\circ}{6} = 16.97 \angle 111^\circ \text{ A}$$

$$V_2 = I_2 Z_L = (16.97 \angle 111^\circ)(1 - j) = 24 \angle 32^\circ \text{ V}$$

(b) $V_1 = 4 \angle 32^\circ \text{ V}$, $Z_L = 0$

$$I_1 = \frac{V_1 \times a^2}{Z_L} = \frac{144 \angle 32^\circ}{0} = \infty$$

$$I_2 = \frac{I_1}{a} = \infty$$

$$V_2 = I_2 Z_L = \infty \times 0 = 0 \text{ V}$$

(c) $V_1 = 2 \angle 118^\circ \text{ V}$, $Z_L = 1.5 \angle 10^\circ \Omega$


$$I_1 = \frac{V_1 \times a^2}{Z_L} = 48 \angle 108^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{I_1}{a} = \frac{48 \angle 108^\circ}{6} = 8 \angle 108^\circ \text{ A}$$

$$V_2 = I_2 Z_L = (8 \angle 108^\circ)(1.5 \angle 10^\circ)$$


$$= 12 \angle 118^\circ$$

41.

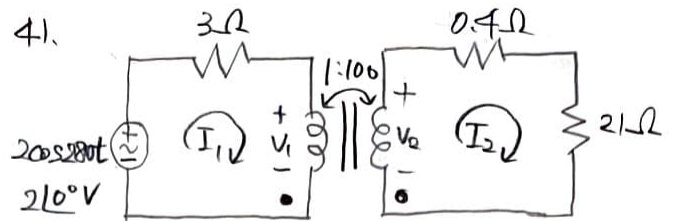

$$Z_L = 21.4 \Omega, \quad a = 100$$
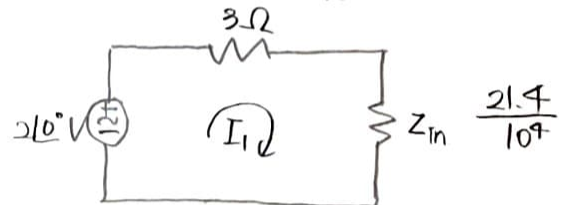
$$Z_{in} = \frac{Z_L}{a^2} = \frac{21.4}{10^4}$$



$$I_1 = \frac{V_1}{3 + \frac{21.4}{10^4}} = \frac{2}{3} \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{I_1}{a} = \frac{2}{200} \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$P_{0.4\Omega} = \frac{1}{2} |I_2|^2 (0.4 \Omega)$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{200}\right)^2 \times 0.4$$

$$= 8.88 \times 10^{-6} = 8.89 \mu\text{W}$$

$$P_{21\Omega} = \frac{1}{2} |I_2|^2 (21 \Omega)$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(\frac{2}{200}\right)^2 \times 21$$

$$= 4.67 \times 10^{-4}$$

$$= 0.467 \text{ mW}$$