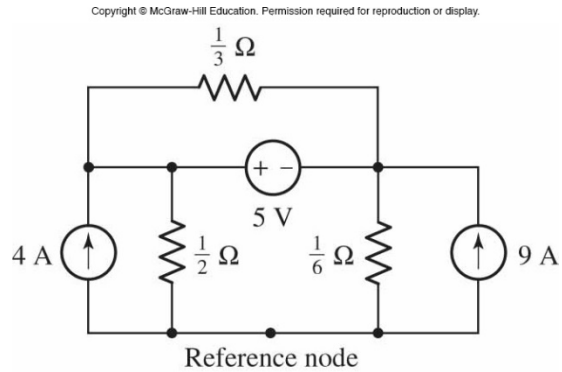



## 회로이론 1: Homework #week-6

Due to: 2021-04-13 (화)

1. 다음 회로에서 9 [A] 전류원 양단에 걸리는 전압을 구하시오.



2. 다음 회로에서 1 [V] 전압원이 공급하는 전력 값을 구하시오.

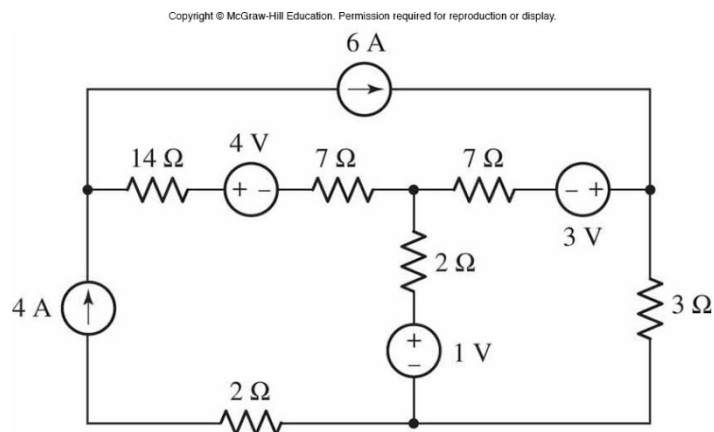

3. Mesh 분석기법을 사용하여 전압  $v_3$ 를 구하시오.

