

Problems in Chapter 10

20. Polar-to-rectangular forms


(a) $\frac{2+j3}{1+8\angle 90^\circ} - 4$

(b) $\left(\frac{10\angle 25^\circ}{5\angle -10^\circ} + \frac{3\angle 15^\circ}{3-j5}\right)j2$

(c) $\left(\frac{(1-j)(1+j)+1\angle 0^\circ}{-j}\right)3\angle -90^\circ + \frac{j}{1\angle -45^\circ}$

34. Given $I_{10} = 2\angle 42^\circ [mA]$,

What is the likely type of element connected to the right of $25 [\Omega]$ resistor?

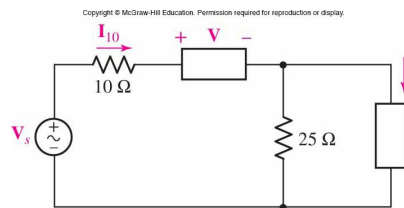


회로이론 2: 10. AC 회로해석

한양대학교 ERICA, 국방정보공학과

1

Problems in Chapter 10

44. Find $i(t)$.

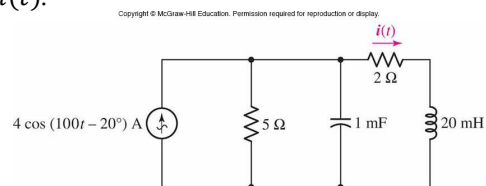


회로이론 2: 10. AC 회로해석

한양대학교 ERICA, 국방정보공학과


P10-2

Problems in Chapter 10

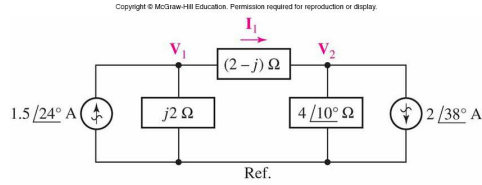64. Find the Thevenin equivalent circuit seen from $(2 - j) [\Omega]$ impedance and find I_1 .



70. Given $\omega = 1 [\text{rad/s}]$, find the Norton equivalent circuit.

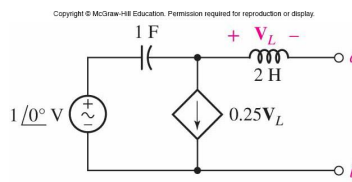

회로이론 2: 10. AC 회로해석


한양대학교 ERICA, 국방정보공학과

P10-3

Problems in Chapter 10

72. Let $V_1 = 100 \angle 0^\circ [V]$, $|V_2| = 140 [V]$, and $|V_1 + V_2| = 120 [V]$. Use graphical method to find two possible values for the angle of V_2 .

75. Given $I_C = 1 \angle 0^\circ$, draw a phasor diagram and determine the ratio of V_2 to V_1 .

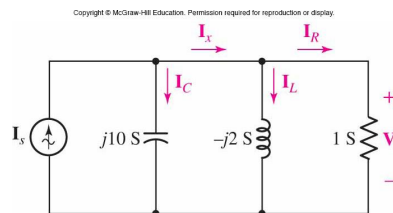

회로이론 2: 10. AC 회로해석

한양대학교 ERICA, 국방정보공학과

P10-4