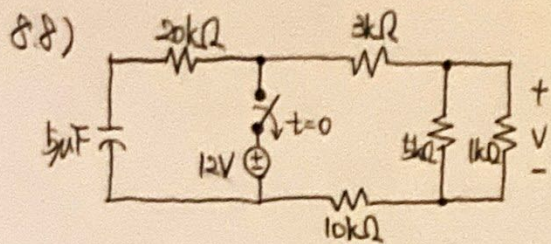


# 회로 이론 1

국립정보공학과 2학년 2020072706 송민경



(a) 회로 시상수를 구하면,

$$\begin{aligned} \tau = RC &= ((1000 \parallel 5000) + (3000 + 10000 + 20000)) (5 \times 10^{-6}) \\ &= 169.15 \times 10^{-3} \text{ s} \end{aligned}$$

(b) capacitor의 초기 전압이  $V = 12\text{V}$  이므로

$$1000\Omega \text{ 짜리 저항의 초기 전압은 } V_0 = \frac{V(1000 \parallel 5000)}{R} = \frac{12(1000 \parallel 5000)}{((1000 \parallel 5000) + 37000)} = 0.2955\text{V}$$

$$t \geq 0 \text{ 일때, } V(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

$$= 0.2955 e^{-t/169.15 \times 10^{-3}} \text{ V}$$

(c) 스위치가 개방된 이후, 170ms 에서 전압은


$$V(t) = V(170\text{ms}) = 0.2955 e^{-170 \times 10^{-3} / 169.15 \times 10^{-3}} = 0.1087\text{V}$$

$$\therefore w(170\text{ms}) = 0.5 C V^2(170\text{ms})$$

$$= 0.5 (5 \times 10^{-6}) (0.1087)^2 = 29.544 \text{ nJ}$$



8.29)

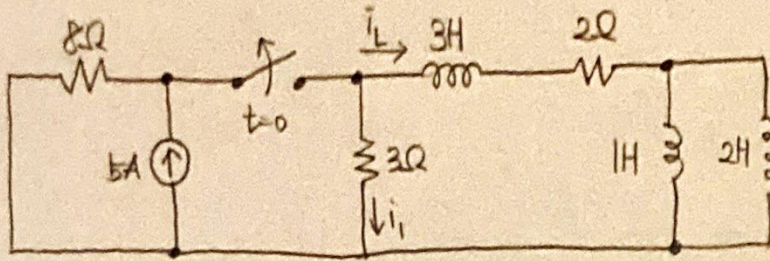

$$i_1(0^-) = \frac{5(2 \parallel 18)}{2 + (2 \parallel 18)} = 1.74 \text{ A}$$

$$i_L(0^-) = \frac{5(3 \parallel 18)}{2 + (3 \parallel 18)} = 2.61 \text{ A}$$

이때,  $L_{eq} = (1 \parallel 2) + 3 = 3.667 \text{ H}$  이므로


상상하는  $\tau = L_{eq} / R_{eq} = 3.667 / (2 + 3) = 0.7333 \text{ s}$  이다.

$$t \geq 0 \text{ 에서, } i_L(t) = I_0 e^{-t/\tau} = 2.61 e^{-t/0.7333} \text{ A}$$

$$i_1(t) = -i_L(t) = -2.61 e^{-t/0.7333} \text{ A}$$



8.39)

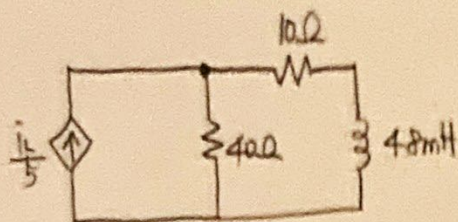

$$(a) \quad W_0 = 0.5 L I_0^2$$

$$54 \times 10^{-9} = (0.5)(48 \times 10^{-3}) I_0^2$$

$$\therefore I_0 = 1.5 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow W(0^+) = 54 \text{ nJ}$$

$$(b) \quad R_{eq} = 4 \times 40 = 160 \Omega$$

$$\text{상승 시간 } \tau = \frac{L}{R_{tot}} = \frac{48 \times 10^{-3}}{(40 \parallel 160) + 10} = \frac{8}{7} \text{ ms}$$

$$t > 0 \text{ 일 때 전류는 } i(t) = I_0 e^{-t/\tau} = 1.5 e^{-\frac{7000}{8} t} \text{ mA}$$

$$\therefore i(1 \text{ ms}) = 1.5 e^{-\frac{7000 \times 0.001}{8}} = 0.625 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow W(1 \text{ ms}) = 0.5 L i^2(1 \text{ ms})$$

$$= 0.5(48 \times 10^{-3})(0.625 \times 10^{-3})^2 = 9.38 \text{ nJ}$$

$$(c) \quad i(5 \text{ ms}) = 1.5 e^{-\frac{7000 \times 0.005}{8}} = 0.0189 \text{ mA}$$

$$\Rightarrow W(5 \text{ ms}) = 0.5 L i^2(5 \text{ ms})$$

$$= 0.5(48 \times 10^{-3})(0.0189 \times 10^{-3})^2 = 8.557 \text{ pJ}$$