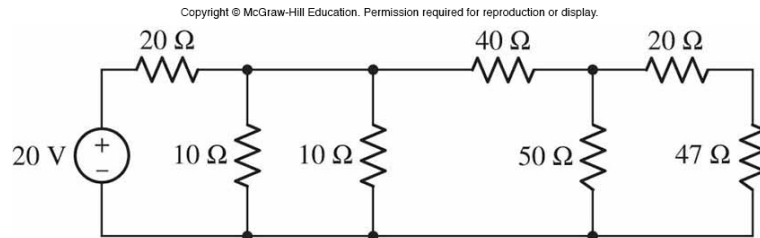



회로이론 1: Homework #week-5

Due to: 2021-04-06 (화)

- 다음 회로에서 (a) $10\ [\Omega]$ 양단에 걸리는 전압을 구하고, (b) $47\ [\Omega]$ 에서 소모되는 전력량을 구하시오.



- 다음 회로에서 전류원 양단에 걸리는 전압을 구하시오.

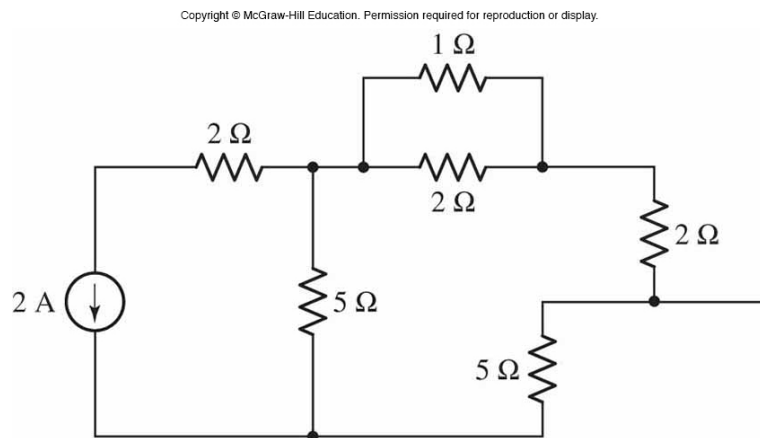

- Node 분석기법을 사용하여 $100\ [\Omega]$ 양단에 걸리는 전압 v_p 를 구하시오.

