
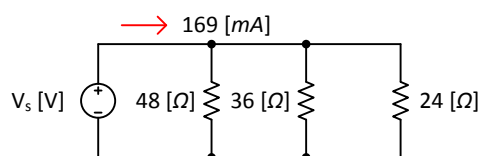



Figures in Circuit Theory 1: Mid-term Exam. (2020, Spring)

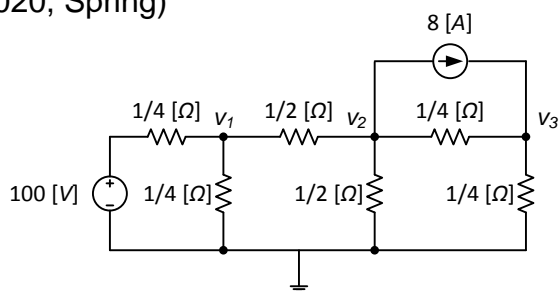


(그림 1)




(그림 5)

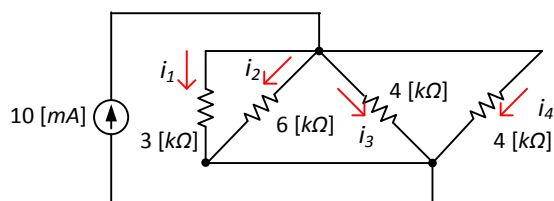


(그림 2)

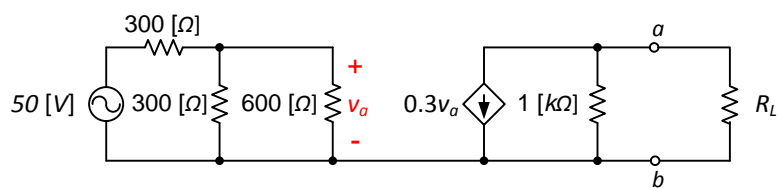


(그림 6)

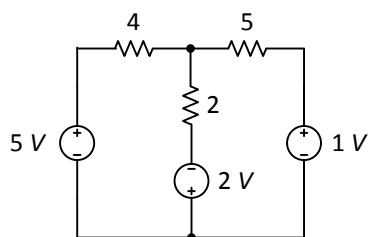


(그림 3)

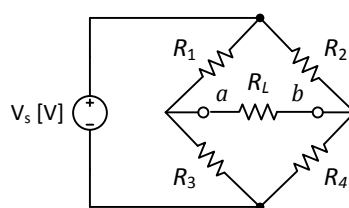

(그림 7)

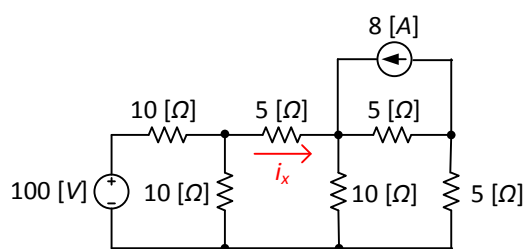

(그림 4)

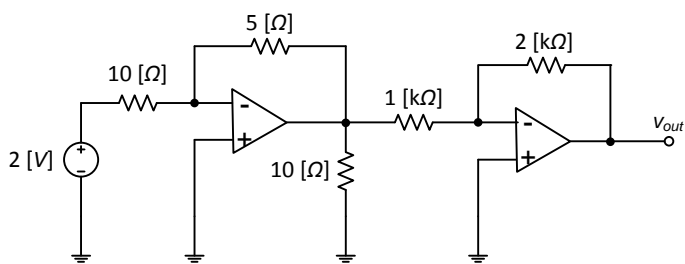

(그림 8)