

회로이론 과제

Q19. (a) $Z = r \angle \phi$

$$= r e^{j\phi} = r(\cos\phi + j\sin\phi) = r\cos\phi + jr\sin\phi \text{ 이므로}$$

$$3 \angle 30^\circ = 3[\cos(30^\circ) + j\sin(30^\circ)]$$

$$= 3(2.598 + j1.5)$$

$$= 7.794 + j4.5$$

(b) $2 \angle 25^\circ + 5 \angle -10^\circ = 2[\cos(25^\circ) + j\sin(25^\circ)] + 5[\cos(-10^\circ) + j\sin(-10^\circ)]$

$$= 1.813 + j0.845 + 4.924 - j0.868$$

$$= 6.737 - j0.023$$

(c) $(12 + j90) - 5 \angle 30^\circ = 12 + j90 - 5[\cos(30^\circ) + j\sin(30^\circ)]$


$$= 12 + j90 - 4.330 - j2.5$$

$$= 7.67 + j87.5$$

(d) $\frac{10+5j}{8-j} + 2 \angle 60^\circ + 1 = \frac{(10+5j)(8+j)}{(8-j)(8+j)} + 2[\cos(60^\circ) + j\sin(60^\circ)] + 1$

$$= \frac{80+50j-5}{64+1} + 1 + j\sqrt{3} + 1$$

$$= 3.154 + j2.501$$

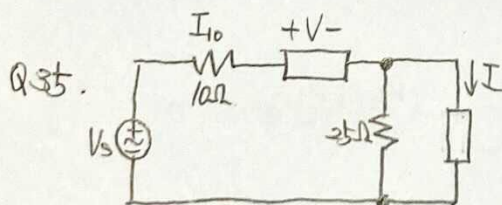

Given, $I_0 = 4 \angle 35^\circ \text{ A}$, $V = 10 \angle 35^\circ \text{ V}$

$$I = 2 \angle 35^\circ \text{ A}$$

(a) 양단 전압이 V 가 되는 회로 소자에서, 전류 ($I_0 = 4 \angle 35^\circ \text{ A}$)와 전압 ($V = 10 \angle 35^\circ \text{ V}$)이

$\theta = 0$ 로 in-phase 이다. 따라서, 이 소자는 '저항'이다. 또한 이는

$$R = \frac{V}{I} = \frac{10 \angle 35^\circ}{4 \angle 35^\circ} = 2.5 \Omega \text{의 값을 갖는다.}$$


(b) 25Ω 저항에서 전류, 전압은 각각 $I_{25} = I_0 - I = 2 \angle 35^\circ$, $V_{25} = I_{25} \times 25 = 50 \angle 35^\circ$ 이므로

$$\text{KVL 에 의해, } -V_s + (I_0)(10) + V + V_{25} = 0 \text{ 이다.}$$

$$\therefore -V_s + (4 \angle 35^\circ)(10) + 10 \angle 35^\circ + 50 \angle 35^\circ = 0, V_s = 40 \angle 35^\circ + 60 \angle 35^\circ$$

$$V_s = 100 \angle 35^\circ \text{ 이다.}$$

Q53.

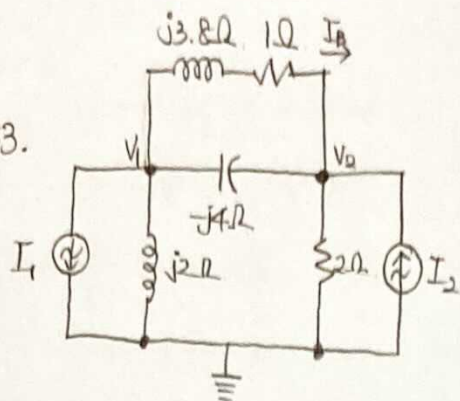

Given, $I_1 = 5 \angle -18^\circ \text{ A}$

$I_2 = 2 \angle 5^\circ \text{ A}$

노드 분석 기법을 사용하면

①에서, $5 \angle -18^\circ + \frac{V_1}{j2} + \frac{V_1 - V_2}{-j4} + \frac{V_1 - V_2}{1 + j3.8} = 0$

$$V_1 \left(\frac{1}{j2} + \frac{1}{-j4} + \frac{1}{1 + j3.8} \right) + V_2 \left(\frac{1}{j4} - \frac{1}{1 + j3.8} \right) = -5 \angle -18^\circ$$

$$V_1 (0.5 \angle -82.5^\circ) + V_2 (0.065 \angle -116.5^\circ) = -5 \angle -18^\circ \quad \dots \textcircled{A}$$

②에서, $\frac{V_2 - V_1}{1 + j3.8} + \frac{V_2 - V_1}{-j4} + \frac{V_2}{2} - 2 \angle 5^\circ = 0$

$$V_1 \left(-\frac{1}{1 + j3.8} + \frac{1}{j4} \right) + V_2 \left(\frac{1}{1 + j3.8} - \frac{1}{j4} + \frac{1}{2} \right) = 2 \angle 5^\circ$$

$$V_1 (0.06 \angle -116.5^\circ) + V_2 (0.56 \angle 0.394^\circ) = 2 \angle 5^\circ \quad \dots \textcircled{B}$$

①과 ②를 풀면, $V_1 = 9.6 \angle -116.3^\circ$, $V_2 = 3.22 \angle -11.19^\circ$


$$\therefore I_B = \frac{V_1 - V_2}{1 + j3.8}$$

$$= \frac{9.6 \angle -116.3^\circ - 3.22 \angle -11.19^\circ}{1 + j3.8}$$

$$= 2.76 \angle 151.76^\circ$$


$$\boxed{I_B = 2.76 \angle 151.76^\circ \text{ A}}$$

Q68.

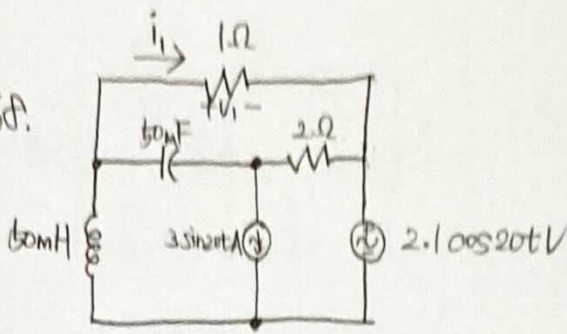

50mH 인덕터 : $Z_L = j\omega L = j(20)(50 \times 10^{-3}) = j1\Omega$
 50mF 커패시터 : $Z_C = -\frac{j}{\omega C} = -\frac{j}{(20)(50 \times 10^{-3})} = -j1\Omega$

① 전압원에 의한 $V_1(t)$

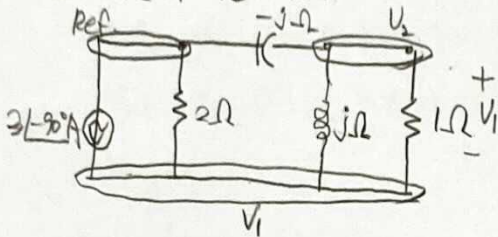

Node 1 : $I_S + \frac{V_2 - V_1}{1} = \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2}{j1}$

$\Rightarrow V_1(1.5 - j) + V_2(-1 + j) = -j3 \dots \textcircled{A}$

Node 2 : $\frac{V_1 - V_2}{-j1} - \frac{V_2}{-j} = \frac{V_2 - V_1}{1}$


$\Rightarrow V_1(1 - j) - V_2 = 0 \dots \textcircled{B}$

①과 ②를 풀면, $V_{1I}(t) = -1.3846 + j0.9231 = 1.66 \angle 146.3^\circ \text{ V}$

$= 1.66 \cos(20t + 146.3^\circ) \text{ V}$

$V_1 = -0.9231 - j1.3846 \text{ V}$ 이거나 $V_{1I} = V_2 - V_1$
 $V_2 = -2.3077 - j0.4615 \text{ V}$

② 전압원에 의한 $V_1(t)$

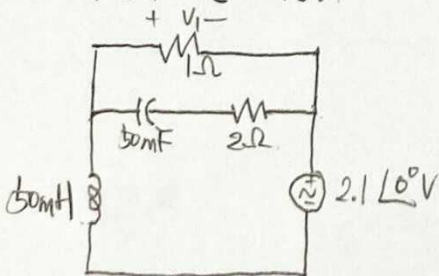


$I_S = \frac{V_S}{Z} = \frac{2.1}{\frac{2-j}{3-j} + j} = 1.1307 - j1.4538 \text{ A}$

$I_{1\Omega} = \frac{I_S \cdot Z_{eq}}{Z_R} = (1.1307 - j1.4538)(0.7 - j0.1)$

$\therefore V_{1V} = -I_{1\Omega} \cdot Z_R = -0.6461 + j1.1307 = 1.3 \angle 119.74^\circ \text{ V}$

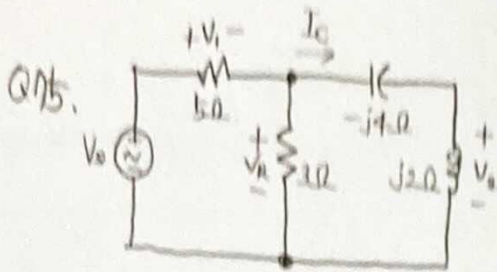$V_{1V}(t) = 1.3 \cos(20t + 119.74^\circ) \text{ V}$



$$I_C = 1 \angle 0^\circ \text{ A}$$

(a) 먼저 V_R 의 값을 구하면, $V_R = I_C(-j4 + j2) = (1 \angle 0^\circ)(-j4 + j2) = (1 \angle 0^\circ)(2 \angle 90^\circ) = 2 \angle 90^\circ$


3Ω의 저항에 흐르는 전류는, $I_R = \frac{V_R}{3} = \frac{2 \angle 90^\circ}{3} = 0.667 \angle 90^\circ$

다음으로, V_2 는 $V_2 = I_C(j2) = (1 \angle 0^\circ)(2 \angle 90^\circ) = 2 \angle 90^\circ$

전원에 흐르는 전류는 $I_S = I_C + I_R = 1 \angle 0^\circ + 0.667 \angle 90^\circ = -j0.667 + 1 = 1.202 \angle -33.1^\circ \text{ A}$

V_1 은 $V_1 = 5I_S = 5 \times (1.202 \angle -33.1^\circ) = 6.01 \angle -33.1^\circ$

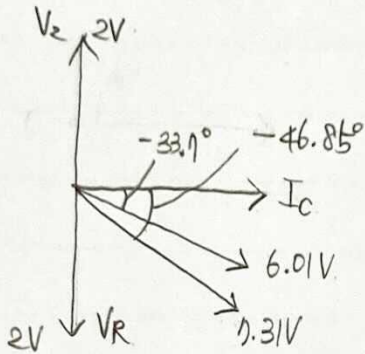V_S 는 $V_S = V_1 + V_R = 6.01 \angle -33.1^\circ + 2 \angle 90^\circ = 5 - j5.335 = 7.31 \angle -46.85^\circ$



(b) $\frac{V_2}{V_1} = \frac{2 \angle 90^\circ}{6.01 \angle -33.1^\circ} = 0.3327 \angle 123.1^\circ$